

Exercicis Tema 10


S'ha d'entregar un únic fitxer PDF que inclogui la solució que vosaltres proposeu als problemes plantejats. El fitxer PDF no te que ser necessàriament una solució feta per ordinador, pot ser una solució escrita a mà i digitalitzada. El PDF ha d'incloure una capçalera on s'indiqui el vostre nom i cognoms, i l'enunciat de cada pregunta abans de la vostra resposta.

Exercici 1

Se ha conectat a la UPG un dispositiu extern de entrada que nos envia valors **naturales 16 bits** y que tiene el registro de status en la dirección 5 del espacio de direccionamiento de entrada y el de datos en la 6. Este dispositivo tiene un efecto lateral en la lectura del dato sobre su registro de estado.

Este dispositivo de entrada nos envia de forma asíncrona 200 valores y se desea saber cuántas operaciones de multiplicación darían overflow si cada dato recibido lo multiplicásemos por el valor 16. El resultado de esta cuenta debe dejarse en el registro R6.

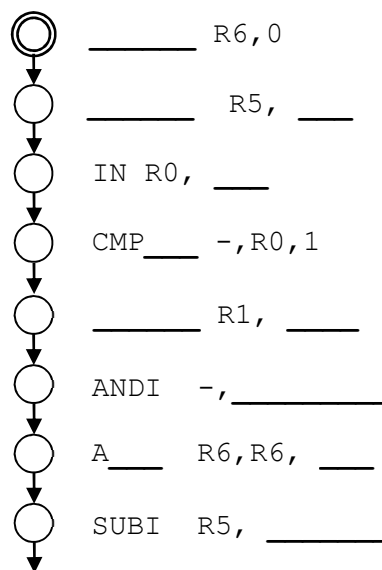- a) Completad el grafo de estados si estuviésemos utilizando una unidad de control específica (UCe) junto a la UPG para que realice la función anteriormente descrita. Indicad los arcos y las etiquetas de los arcos (z, lz, o nada) que falten (en caso que falten) y completad las casillas de cada palabra de control.



- b) Usando el procesador SISC Harvard unicycle, completad el fragmento de código ensamblador SISA para que realice la función anteriormente descrita. Una vez finalizada la operación, el programa deberá dejar el resultado de 16 bits en el registro R6.

```
M ____ R6, 0
M ____ R5, ____
M ____ R5, ____
IN R0, 5
B ____ R0, ____
____ R1, 6
MOVI R2, ____
MOVHI R2, ____
A ____ R3, R1, R2
B ____ R3, ____
ADDI R6, R6, ____
ADDI R5, R5, ____
B ____ R5, ____
```

Exercici 2

Dados los dos siguientes fragmentos de código en C (el código no tiene que hacer algo útil), indicad como se implementarían cada uno en un procesador que use la UPG vista en clase, utilizando la UC de **propósito específico** (UCe) y la UP de **propósito general** (UPG). Todos los datos son **naturales**.

Fragmento 1


```
for (R0=0; R0<128; R0++) {
    R4=R4*2+R5;
}
R3=R3-R4;
```

Fragmento 2


```
if ((R1>=R2) && (R0!=0)) {
    R6=not (R2) -2;
} else {
    R6=R2;
}
R6=R6-32;
```

- a) Completad los dos fragmentos de grafo de estados de la UC de **propósito específico** para que junto con la UPG formen un procesador que realice la funcionalidad descrita en los fragmentos de código anteriores. Indicad los arcos que faltan, las etiquetas de los arcos (z, lz, o nada) y completad las casillas de cada palabra de control que se especifica con mnemotécnicos a la derecha de cada nodo del grafo.

Fragmento 1

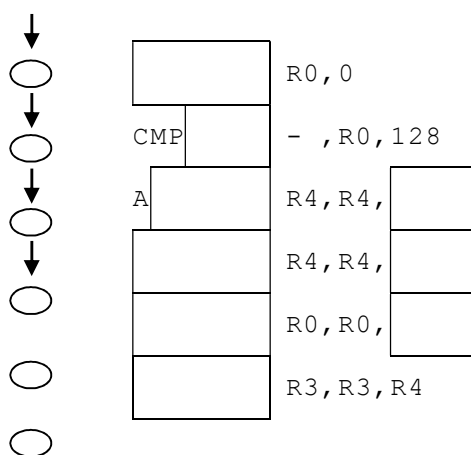

Fragmento 2

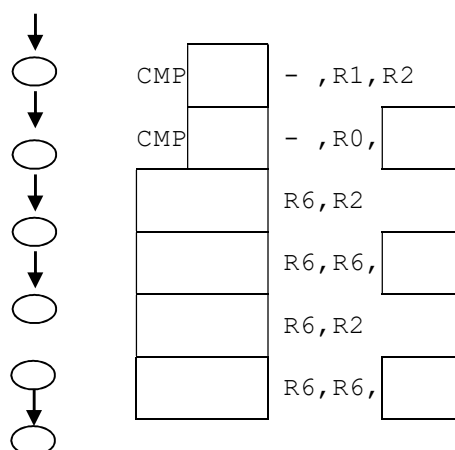

- b) Completad los fragmentos de programa en lenguaje ensamblador SISA para que el procesador formado por la unidad de control de propósito general (UCG) junto con la UPG realicen las funcionalidades descritas en los fragmentos de código en C (el código no tiene que hacer algo útil). El código SISA ya escrito siempre utiliza el registro R7 para valores temporales. En las comparaciones, hay que interpretar los datos como valores **naturales**. Rellenad la parte subrayada que falta.

Fragmento 1

@I-Mem	
0x0000	_____ R0, 0
0x0002	MOV _____ R7, _____
0x0004	CMP _____ R7, R0, R7
0x0006	B _____ R7, _____
0x0008	_____ R4, R4, R7
0x000A	ADD R4, R4, _____
0x000C	_____ R0, R0, _____
0x000E	B _____ R0, _____
0x0010	_____ R3, R3, R4

Fragmento 2

@I-Mem	
0x0000	CMP _____ R7, R2 , R1
0x0002	B _____ R7, _____
0x0004	B _____ R0, _____
0x0006	_____ R7, R2
0x0008	ADDI R6, R7, _____
0x000A	B _____ R0, _____
0x000C	_____ R6, R2, R2
0x000E	_____ R6, R6, -32

Exercici 3

Dado el siguiente fragmento de código donde en el *ciclo i* se ejecuta la instrucción `MOVI R3, 0xFE`, rellenad el siguiente cronograma indicando el valor de las señales de la UCG o UPG y los valores de los registros. (nota: para facilitar la lectura del cronograma no hace falta que pongáis el **0x** delante de los valores hexadecimales de los registros. Ya se sobreentienden)

